

**Draw+Audio:** Theremin según la resistencia eléctrica entre dos puntos:

Electrodo 1: Cables o láminas de cobre

Electrodo 2: Mina de lápiz, agua, plantas o comida.

Cerrando el circuito entre ambos electrodos Drawdio generará sonidos de Frecuencia dependiente de la resistencia que cierra el circuito.

**Corazón del Drawdio:** oscilador con circuito integrado LMC555.

Corazón del Drawdio: oscilador con circuito integrado LMC555.